 


Práctica 5



Diseño Automático de Sistemas Fiables




GUILLERMO LÓPEZ LÓPEZ

NICOLAS HURTADO CARDONA

Objetivo

Diseñar un sumador de 8 bits en VHDL usando componentes halfAdder y fullAdder, generando el circuito completo con generate y verificar su funcionamiento con simulaciones

Implementación del diseño

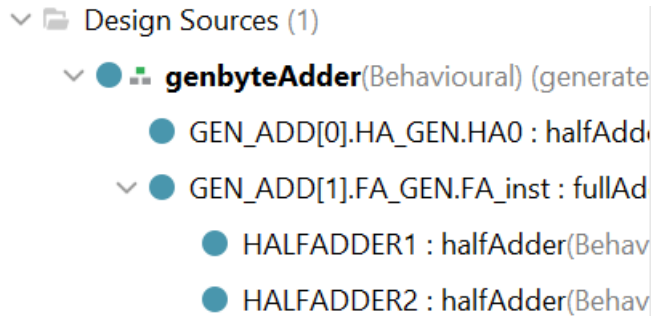

Half Addder

Suma un bit sin acarreo de entrada: $S = A \text{ xor } B$, $C = A \text{ and } B$

```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity halfAdder is
    port (
        A      : in    std_logic;
        B      : in    std_logic;
        S       : out   std_logic;
        C_out   : out   std_logic
    );
end halfAdder;

architecture Behavioural of halfAdder is
begin
    S <= A xor B;
    C_out <= A and B;
end Behavioural;
```

Full Addder

Usa dos half Adder y una OR para incluir el acarreo de entrada.

```
        S      : out   std_logic;
        C_out   : out   std_logic

    );
end component;

begin
    HALFADDER1 : halfAdder port map(
        A      => A,
        B      => B,
        S      => S_halfAdder1,
        C_out  => C_halfAdder1
    );

    HALFADDER2 : halfAdder port map(
        A      => C_in,
        B      => S_halfAdder1,
        S      => S,
        C_out  => C_halfAdder2
    );

    C_out <= C_halfAdder1 or C_halfAdder2;

end Behavioural;
```

GenbyteAdder

Sumador de 8 bits implementado de forma modular

Primero instancia un half Adder para el bit 0 y para el resto (bits 1 al 7) un fullAdder

La salida **C_out** es el último acarreo generado (C(7)), indicando si ha habido un desbordamiento

```
begin
    GEN_ADD: for I in 0 to 7 generate

        HA_GEN: if I = 0 generate
            HA0: halfAdder
            port map (
                A      => A(0),
                B      => B(0),
                S      => S(0),
                C_out  => C(0)
            );
        end generate;

        FA_GEN: if I > 0 generate
            FA_inst: fullAdder
            port map (
                A      => A(I),
                B      => B(I),
                C_in   => C(I-1),
                S      => S(I),
                C_out  => C(I)
            );
        end generate;
    end generate GEN_ADD;
```

Simulación

El test bench adjuntado tb_genbyteadder valida el funcionamiento del sumador genbyteAdder de una manera escalable.

Se ha tomado como referencia el tb_byteAdder en el uso de check(...), que recibe A y B, junto con el valor esperado de la suma y el acarreo.

Además, se utiliza una función auxiliar to_int para convertir los vectores std_logic_vector a enteros.

```
function to_int(v : std_logic_vector) return integer is
begin
    return to_integer(unsigned(v));
end function;
```

En cada prueba, se comparan la salida del sumador (S) y el bit de acarreo (C_out) con los valores esperados. Si hay errores, se muestra por pantalla el fallo, mostrando los valores de entrada, el resultado obtenido y el esperado. Pero no detiene la ejecución del código (se cambia los severity error por severity notes)


```
wait for delay;

assert to_int(S) = expected_sum
report "Error en suma: A=" & integer'image(a_val) &
    " B=" & integer'image(b_val) &
    " -> Esperado=" & integer'image(expected_sum) &
    " Obtenido=" & integer'image(to_int(S))
severity note;

assert C_out = expected_c
report "Error en acarreo: A=" & integer'image(a_val) &
    " B=" & integer'image(b_val) &
    " -> Esperado=" & std_logic'image(expected_c) &
    " Obtenido=" & std_logic'image(C_out)
severity note;
```

Si todo es correcto, también se imprime una línea confirmando la validez de la operación.

```
# run 1000ns
Note: Correcto: A=0 B=0 -> Suma=0 Carry='0'
Time: 10 ns Iteration: 0 Process: /tb_genbyteAdder/stimulus File: C:/Users/Guill/Desktop/Universite/2425/fiables/pr5/byteAdder/b
Note: Correcto: A=1 B=0 -> Suma=1 Carry='0'
Time: 20 ns Iteration: 0 Process: /tb_genbyteAdder/stimulus File: C:/Users/Guill/Desktop/Universite/2425/fiables/pr5/byteAdder/b
Note: Correcto: A=255 B=100 -> Suma=99 Carry='1'
Time: 30 ns Iteration: 0 Process: /tb_genbyteAdder/stimulus File: C:/Users/Guill/Desktop/Universite/2425/fiables/pr5/byteAdder/b
Note: Correcto: A=128 B=128 -> Suma=0 Carry='1'
Time: 40 ns Iteration: 0 Process: /tb_genbyteAdder/stimulus File: C:/Users/Guill/Desktop/Universite/2425/fiables/pr5/byteAdder/b
Note: Correcto: A=200 B=55 -> Suma=255 Carry='0'
Time: 50 ns Iteration: 0 Process: /tb_genbyteAdder/stimulus File: C:/Users/Guill/Desktop/Universite/2425/fiables/pr5/byteAdder/b
Note: Correcto: A=200 B=56 -> Suma=0 Carry='1'
Time: 60 ns Iteration: 0 Process: /tb_genbyteAdder/stimulus File: C:/Users/Guill/Desktop/Universite/2425/fiables/pr5/byteAdder/b
Note: Testbench finalizado correctamente.
Time: 60 ns Iteration: 0 Process: /tb_genbyteAdder/stimulus File: C:/Users/Guill/Desktop/Universite/2425/fiables/pr5/byteAdder/b
INFO: [USF-XSim-96] XSim completed. Design snapshot 'tb_genbyteAdder_behav' loaded.
INFO: [USF-XSim-97] XSim simulation ran for 1000ns
```

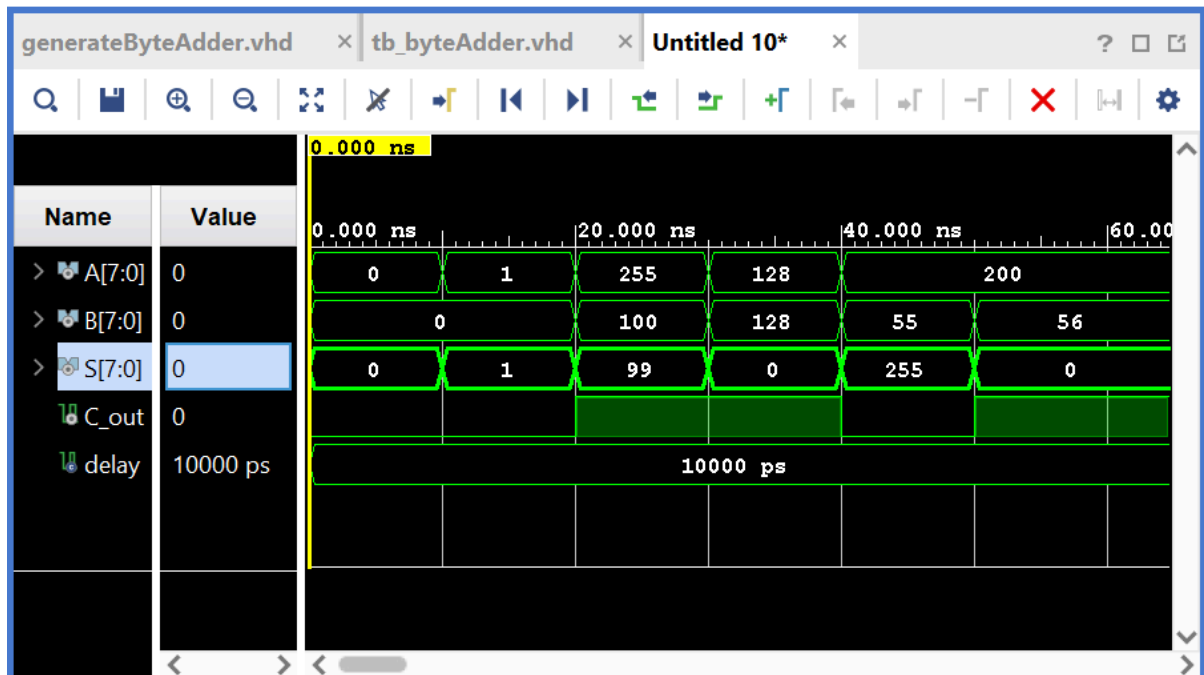

Suma sin desbordamiento (por ejemplo, $1 + 0$)

Suma con desbordamiento (por ejemplo, $255 + 100 \rightarrow 99$ con acarreo)

Casos límite (como $128 + 128 = 0$ con acarreo)

Transición entre límite inferior y superior ($200 + 55$ sin acarreo frente a $200 + 56$ con acarreo)